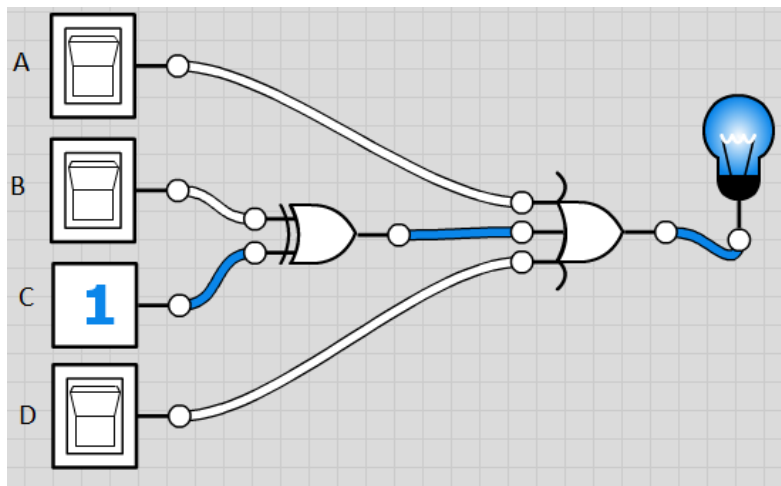


Elementos de Sistemas - Projeto 1 – Transistores B

Grupo **D**:

• Equação lógica: $Q = A + \bar{B} + C$

• Diagrama de blocos lógicos:




• Montagem:

Para a montagem utilizamos 1 resistor e 1 LED.


- CD4070BC

Pinos utilizados:

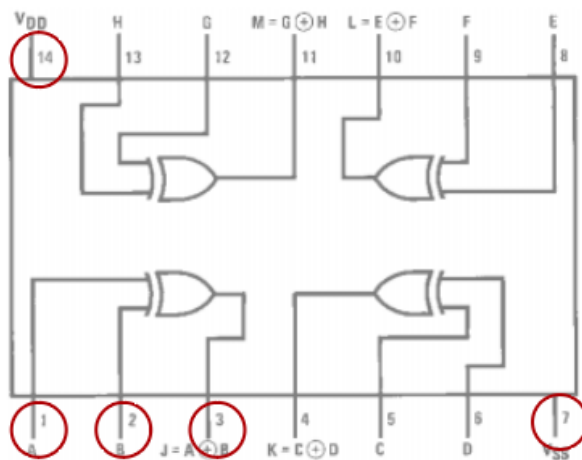


- 74HC4075AP

Pinos Utilizados:

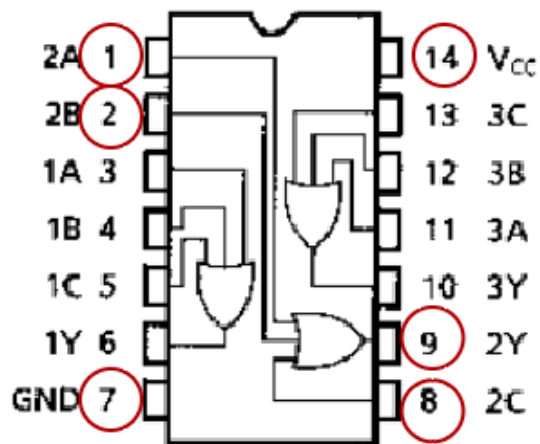

• Foto do circuito montado:

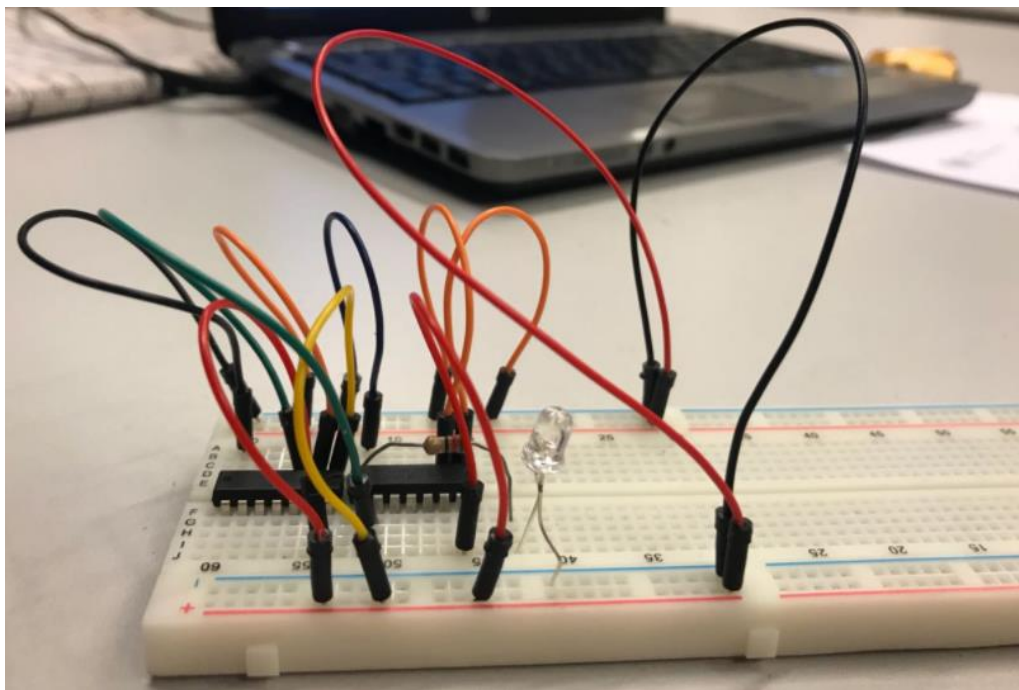

• Como foi feita a divisão em trabalho:

Não foi feita uma divisão específica de tarefas, de modo que todos participaram de cada etapa do processo.